

# 情報工学実験 II

## 第 2 回： 加減算器の実装

柴田裕一郎・松尾堅太郎・元島晃伸

shibata@cis.nagasaki-u.ac.jp  
情報工学コース

2018 年 12 月 6 日

# 加減算器を作る

## ① 加算器の記述

- ① バス信号の記述
- ② 乱数を用いたテストベクタの生成
- ③ シミュレーションログの検証

## ② 減算の手順と加減算器の記述

- ① 継続的代入による記述：三項条件演算子
- ② 手続的代入による記述：if文

## 4 ビット加算器の記述

```
1 'default_nettype none
2 // 4-bit adder
3 module add4
4   (
5     input wire [3:0]  ain, bin,
6     output wire [3:0] sout
7   );
8
9   assign sout = ain + bin;
10 endmodule
11 'default_nettype wire
```

- 「+」で加算を表現：どんな加算器なのかは記述していない  
⇒ 抽象度の高い設計

# バス信号線の宣言


```
input wire [3:0]  ain, bin,  
output wire [3:0] sout
```

- 信号名に [3:0] をつけて 4 ビットのバスであることを示す
- ビット番号は C 言語の配列と同様に 0 オリジン
- この例では, ain[0] (0 ビット目) から ain[3] (3 ビット目) までの合計 4 ビットの信号が使える
- ain[3:1] と記述すると 3 ビット目から 1 ビット目までの 3 ビットを表す

# テストベクタの生成

- テストベクタの役割
  - 設計段階でのバグ（記述ミス，考え違い etc）の発見
  - LSI 製造後の不良品の発見
- 回路規模が大きくなると全パターンによる検証は無理
  - 回路の論理構造を考えたテストベクタの生成
  - BIST (Built-In Self Test)
  - 現在もホットな研究分野のひとつ
- 乱数に基づくテストベクタ生成
  - 全数検査が不可能な場合には有力な手段
  - 完璧ではない

# 設計検証の流れ

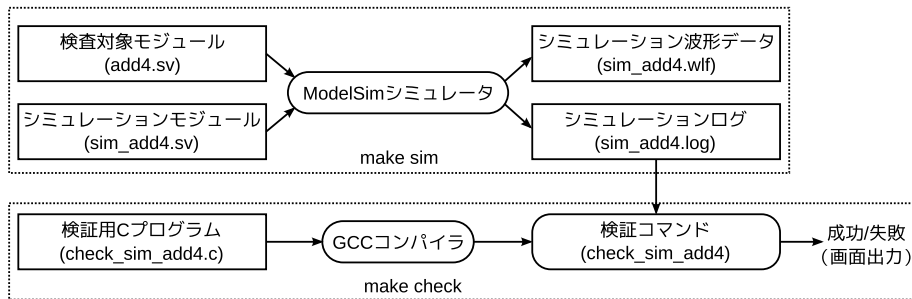

# 乱数でテストベクタを生成

```
4 module sim_add4();
5     logic [3:0] ain, bin;
6     wire [3:0]  sout;
7
8     add4 add4_inst(.ain(ain), .bin(bin), .sout(sout));
9
10    initial begin
11        integer i;
12
13        for (i = 0; i < 50; i++) begin
14            ain <= $urandom_range(0, 15);
15            bin <= $urandom_range(0, 15);
16            #10
17            print();
18        end
19        $finish;
20    end
```

# シミュレーションログ

(sim\_add4.log にも保存される)

```
# vsim -do {add wave -r /sim_add4/add4_inst/*; run
-all} -l sim_add4.log -c -wlf sim_add4.wlf sim_add4
# Loading sv_std.std
# Loading work.sim_add4
# Loading work.add4
# add wave -r /sim_add4/add4_inst/*
# run -all
# ain= 3 bin= 11 sout= 14
# ain= 6 bin= 1 sout= 7
# ain= 1 bin= 4 sout= 5
# ain= 3 bin= 14 sout= 1
# ain= 5 bin= 10 sout= 15
.... 以下略 ....
```



# 目視チェックの欠点

- 根性が必要
- ビット幅が広がってテストベクタ数が増えると不可能
- エラーを見逃しまう可能性が高く信頼できない

⇒ プログラムによる**自動化**

# 検証用 C プログラム (1/3)

```
6 int main(int argc, char *argv[])
7 {
8     FILE *fp;
9     char buf[BUF_SIZE];
10    int lineNumber = 1;    /* 行数カウンタ */
11    int checkedLines = 0; /* 検査済みテストベクタ数 */
12
13    /* ログファイルが指定されていなければ終了 */
14    if (argc != 2) {
15        fprintf(stderr, "error: ログファイルが未指定\n");
16        exit(1);
17    }
18
19    /* ログファイルがオープンできなければ終了 */
20    if ((fp = fopen(argv[1], "r")) == NULL) {
21        fprintf(stderr, "error: ファイルオープン失敗: %s\n", argv[1]);
22        exit(1);
23    }
```

## 検証用 C プログラム (2/3)

```
25 /* ログファイルから 1行ずつ読み期待値と比較 */
26 while (fgets(buf, BUF_SIZE, fp) != NULL) {
27     /* 「# ain=」で始まる行だけ処理 */
28     if (strncmp(buf, "# ain=", 6) == 0) {
29         int ain, bin, sout, expectedValue;
30
31         /* 入力値と出力値の読み込み */
32         ain = atoi(buf + 6);
33         bin = atoi(buf + 14);
34         sout = atoi(buf + 23);
35
36         /* 期待値の計算 */
37         expectedValue = (ain + bin) & 0xf;
```

# 検証用 C プログラム (3/3)

```
39     /* 出力と期待値を比較し異なれば終了 */
40     if (sout == expectedValue)
41         checkedLines++;
42     else {
43         fprintf(stderr, "error: %d 行目: ain=%d bin=%d sout=%d 期
期待値=%d\n",
44                 lineNumber, ain, bin, sout, expectedValue);
45         exit(1);
46     }
47 }
48 lineNumber++;
49 }
50
51 /* 検査したテストベクタ数が 0 なら終了 */
52 if (checkedLines == 0) {
53     fprintf(stderr, "error: テストベクタが見つかりませんでした\n");
54     exit(1);
55 }
```

# シミュレーションと検証の手順

- シミュレーションの実行

```
% make sim
```

- 検証プログラムのコンパイルと検証の実行

```
% make check
```

- これらを連続して行うこともできる

```
% make sim check
```

# 結果の確認

- すべてのテストベクタの検証がパスし、

```
success: 検査テストベクタ数: 50
```

のように出力されれば OK.

- もし期待値とシミュレーション結果に不一致が生じた場合には、


```
error: 27 行目: ain=3 bin=4 sout=12 期待値=7  
make: *** [check] エラー 1
```

のように表示される.

## 2 の補数を用いた減算の方式 ( $A - B$ )

- ①  $B$  中の '1' と '0' を反転させる  
「 $B$  の 1 の補数」ができる.
- ② この数に 1 を足す  
「 $B$  の 2 の補数」ができる.
- ③ この  $B$  の 2 の補数と  $A$  の加算を行う (ただし桁上げは無視)  
「 $B$  の 2 の補数」と  $A$  の加算は  $A - B$  を意味する

# 加減算器の論理的構成

 

- 加算・減算を指定する 1 ビットの sub 入力を付加
- sub が '0' なら加算, '1' なら減算
- 出力をマルチプレクサで選択
- 加算器と減算器の共有化などは合成ツールに任せる



# 継続的代入による 4 ビット加減算器の記述

```
1 'default_nettype none
2 // addsub4: addition when sub = 0, subtraction when sub = 1
3 module addsub4
4   (
5     input wire [3:0]  ain, bin,
6     input wire        sub,
7     output wire [3:0] sout
8   );
9
10    assign sout = sub? ain - bin: ain + bin;
11 endmodule
12 'default_nettype wire
```

- assign 文で三項条件演算子 (?:) を使用
- 継続的代入によりマルチプレクサの動作を記述

# if 文の利用

- if 文を使って書きたいとき…
  - if 文は**継続的代入 (assign 文)**では使えない
- 手続的代入を使って組み合わせ回路を記述
  - always\_comb 文を使う
  - 出力変数を logic 型にする
  - 代入記号「<=」を使う
- always\_comb 文
  - 組み合わせ回路 (**combination circuit**) を手続的に記述するために用意された構文
  - 組み合わせ回路への入力 (各代入文の右辺に現れる信号) が変化する度に起動され, begin から end までの文が順番に実行
  - 出力には必ず何らかの値が代入される必要

# 手続的代入による 4 ビット加減算器の記述

```
1 'default_nettype none
2 // addsub4: addition when sub = 0, subtraction when sub = 1
3 module addsub4
4   (
5     input wire [3:0]   ain, bin,
6     input wire         sub,
7     output logic [3:0] sout
8   );
9
10  always_comb begin
11    if (sub)
12      sout <= ain - bin;
13    else
14      sout <= ain + bin;
15  end
16 endmodule
17 'default_nettype wire
```

# どちらの記述がよいのか？

- 事実上，合成される回路に違いはない
  - 好きなスタイルで記述してよい
- ツールによっては得意な記述や苦手な記述など癖があることも
  - 使用するツールのドキュメントを読み，ツールベンダの推奨ガイドラインにしたがう