

情報工学実験 II

第 3 回 : D フリップフロップとカウンタ

柴田裕一郎・松尾堅太郎・元島晃伸

shibata@cis.nagasaki-u.ac.jp
情報工学コース

2018 年 12 月 20 日

今日の概要：順序回路の設計（カウンタ編）

① 基本事項の復習

- 組み合わせ回路と順序回路
- D フリップフロップ

② カウンタの設計

- 3 ビットカウンタ
- 7 セグメント LED 用デコーダ付き 6 進カウンタ

③ 新しい SystemVerilog の文法

- reg 変数
- always_ff ブロックと posedge
- 連接演算
- repeat 文
- case 文

組み合わせ回路と順序回路

- 組み合わせ回路

- 出力が入力だけによって決まる回路
- 入力の値が決まれば出力の値も一意に決まる

- 順序回路

- 出力が入力と回路の状態によって決まる回路
- 同じ入力値が与えられても、そのときの回路の状態によって異なる値を出力

組み合わせ回路と順序回路の例

- 加減算器（組み合わせ回路）
 - 入力：2つの数値（ain, bin）と加算・減算の制御入力（sub）
 - 出力：演算結果
 - 入力が同じなら出力結果も必ず同じ
 - コーヒーの自動販売機（順序回路）
 - 入力：ボタン
 - 状態：お金がいくら入っているか
 - 出力：コーヒーとお釣り
- ⇒ 順序回路では状態を『記憶』する仕組みが必要になる

記憶素子：ラッチとフリップフロップ


- デジタル回路の基本的な記憶素子

- SR ラッチ
- D ラッチ
- JK フリップフロップ
- T フリップフロップ
- D フリップフロップ
- ...

⇒ ほとんど D フリップフロップ (D-FF) を用いる


D フリップフロップの動作

 - D-FF は**エッジトリガ**動作
- クロックの立ち上がりエッジ（'0' から '1' への変化時）
 - 入力 D の値を取り込む
 - 出力 Q はそのときの D の値になる
- その他の時
 - 入力 D の値を記憶しつづける
 - 出力 Q の値もそのまま変わらない



D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1
0	その他	前の値
1	その他	前の値

練習：D-FF のタイミングチャート

 


クロックとリセット

- クロック
 - 0 と 1 を周期的に繰り返す発振子を利用
 - 実験ボードには周波数 24 MHz の発振子が搭載
- リセット
 - 電源投入直後の D-FF の出力は 0 になるか 1 になる分らない
 - 不定値
 - SystemVerilog では「x」で表す
 - 初期化用の「リセット入力」を D-FF に設ける
 - アクティブ High / アクティブ Low
 - 同期リセット / 非同期リセット

例題 1 : 3 ビットカウンタ

- 入出力ポート
 - clk: クロック入力
 - rst: アクティブ High の同期リセット入力
 - led: 8 ビットの LED 出力端子
- クロックの立ち上がりのたびに, $000_{(2)}$, $001_{(2)}$, $010_{(2)}$, ... カウントアップ
 - そのまま 3 個の LED に出カ
- LED 出力は 8 ビットあるが, 上位 5 ビットは常に 0
- カウンタの値が $111_{(2)}$ まで行ったら次は $000_{(2)}$ に戻す

3 ビットカウンタの構成

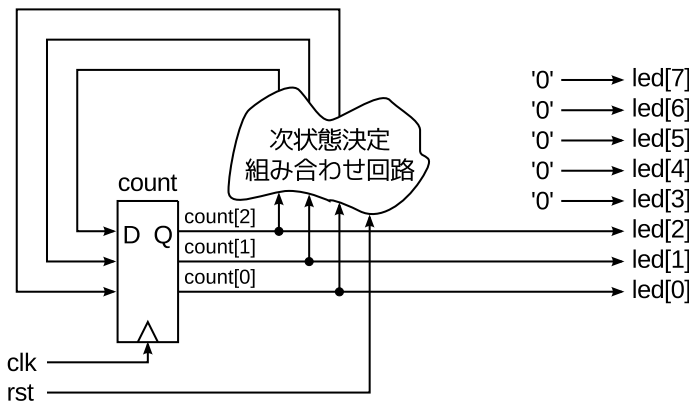

- 状態を保持する FF
 - 状態は「現在のカウンタの値」⇒ 3つの D-FF が必要
- 次状態を決める組み合わせ回路
 - 「1を足す」回路
 - 111₍₂₎ まで行ったりリセットがかかったら 000₍₂₎ に戻す

順序回路記述のための SystemVerilog 文法

- レジスタ変数
 - reg 型
- always_ff ブロック
 - クロックが立ち上がるたびに begin~end が 1 度実行
 - クロックの立ち上がりは @(posedge ...) で記述
 - ブロック内の文は逐次的に実行
 - reg 型変数への手続き型代入
 - ブロック内で代入する変数は、ブロックの外では代入不可
- 接続演算
 - 複数の信号線をカンマ (「,」) で区切って「{」と「}」で囲む
 - それらを並べて 1 つのバス信号線を作ることを意味
 - 左に書いた信号線が上位になる

3 ビットカウンタ (binary_counter.sv)

```
3 module binary_counter
4   (
5     input wire      clk,
6     input wire      rst,
7     output wire [7:0] led
8   );
9
10  reg [2:0] count;
11
12  always_ff @(posedge clk) begin
13    if (rst)
14      count <= 3'd0;
15    else
16      count <= count + 1'b1;
17  end
18
19  assign led = {5'b00000, count};
20 endmodule
```

シミュレーションモジュール

- 2つの initial ブロック
 - クロックとリセットへの入力
 - それぞれ並列に動作
- repeat 文
 - 指定回数の繰り返し
- シミュレーション時間
 - \$time システムタスクで取得
- 内部信号の階層指定
 - インスタンス名.信号名

sim_binary_counter.sv (1/2)

```
1 'default_nettype none
2 'timescale 1ns/1ps
3 // simulation module for binary_counter
4 module sim_binary_counter();
5     logic clk, rst;
6     wire [7:0] led;
7
8     binary_counter binary_counter_inst
9         (.clk(clk), .rst(rst), .led(led));
10
11     initial begin
12         clk <= 1'b0;
13         repeat (25) begin
14             #20
15                 clk <= 1'b1;
16             #20
17                 clk <= 1'b0;
```

sim_binary_counter.sv (2/2)

```
18     print();
19     end
20     $finish;
21 end
22
23 initial begin
24     rst <= 1'b1;
25     #30
26     rst <= 1'b0;
27 end
28
29 task print();
30     $write("time= %5d led= %b count= %d\n",
31           $time, led, binary_counter_inst.count);
32 endtask
33 endmodule
34 `default_nettype wire
```

シミュレーションの実行

```
% make sim
```

```
...  
# time=    40 led= 00000000 count= 0  
# time=    80 led= 00000001 count= 1  
# time=   120 led= 00000010 count= 2  
# time=   160 led= 00000011 count= 3  
# time=   200 led= 00000100 count= 4  
# time=   240 led= 00000101 count= 5  
# time=   280 led= 00000110 count= 6  
# time=   320 led= 00000111 count= 7  
# time=   360 led= 00000000 count= 0  
# time=   400 led= 00000001 count= 1  
...
```


検証用 C プログラム

- 1 行ずつログファイルを読み込んで値をチェック
 - 基本的な流れは前回のものと同じ
- 1 行チェックするごとに次のカウンタの期待値を計算
 - 変数 `expectedCount`
- `led` と `count` がそれぞれ `expectedCount` と等しいかチェック

check_sim_binary_counter.c (1/2)

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #define BUF_SIZE 256
5
6 int main(int argc, char *argv[])
7 {
8     FILE *fp;
9     char buf[BUF_SIZE];
10    int lineNumber = 1;    /* 行数カウンタ */
11    int checkedLines = 0; /* 検査済みテストベクタ数 */
12    int expectedCount = 0; /* カウンタの期待値 */
13
14    /* ログファイルが指定されていなければ終了 */
15    if (argc != 2) {
16        fprintf(stderr, "error: ログファイルが未指定\n");
17        exit(1);
18    }
```

check_sim_binary_counter.c (2/2)

```
26 /* ログファイルから1行ずつ読み期待値と比較 */
27 while (fgets(buf, BUF_SIZE, fp) != NULL) {
28     /* 「# time=」で始まる行だけ処理 */
29     if (strncmp(buf, "# time=", 7) == 0) {
30         int led, count;
31
32         /* 出力値の読み込み */
33         led = strtol(buf + 19, NULL, 2); /* 2進数として読み込み */
34         count = atoi(buf + 34);
35
36         /* 出力と期待値を比較し異なれば終了 */
37         if (led == expectedCount && count == expectedCount) {
38             checkedLines++;
39             /* 次のカウンタ期待値の計算 */
40             expectedCount = (expectedCount + 1) % 8;
41         }
42         else {
43             fprintf(stderr, "error: %d 行目: ", lineNumber);
```

検証の実行

```
% make check
```



```
...  
success: 検査テストベクタ数: 25
```

のように最後に「success」が表示されれば OK

実機走行確認

```
% make
```


```
% make config
```

- 3ビットのLEDの点灯動作
- クロックは確認しやすいように24MHzを分周して利用
 - マトリックスキーの左下とその隣のキーで変更可
- リセットは「System Reset」のボタン (SW10)

例題 2：7 セグメントデコーダ付き 6 進カウンタ


- 3 ビットカウンタに以下の変更を加えたものを実装
 - カウンタ値の 2 進数をそのまま出力するのではなく，7 セグメント LED を使って数字を表示する
 - 0 から 5 まで数えたら 6 には行かずに 0 に戻す（6 進カウンタにする）
- 入出力ポート
 - clk: クロック入力
 - rst: アクティブ High の同期リセット入力
 - hex: 7 セグメントの LED への出力端子（8 ビット）

7セグメント LED

 

- 「1」を表示したいときは $00000110_{(2)}$ を出力すればよい

7セグメントデコーダ付き6進カウンタの構成

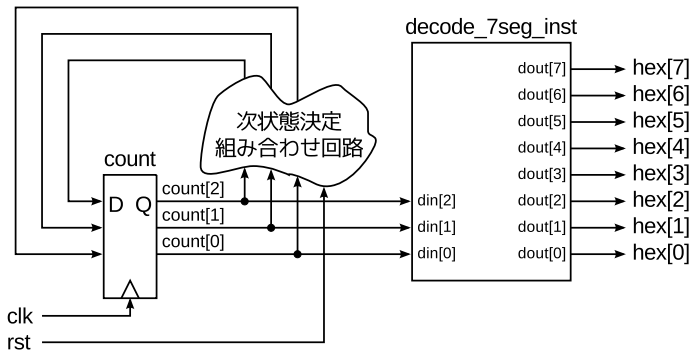

- カウンタの値（2進数）をLEDの表示パターンに変換する組み合わせ回路が必要
 - デコーダ
- このデコーダのモジュールを「部品」として扱う
 - モジュールの中にモジュールを作る（階層構造）

- 6進カウンタの制御
 - 5になったら次は0にする
- デコーダモジュール (decode_7seg) のインタフェース
 - 入力: din (3ビット)
 - 出力: dout (8ビット)
- サブモジュールのインスタンス化 (実体化)
 - シミュレーションモジュールでやっているのと同様
 - インスタンス名は decode_7seg_inst としている

digit_counter.sv (1/2)

```
5   input wire      rst,
6   output wire [7:0] hex
7   );
8
9   reg [2:0]      count;
10
11  always_ff @(posedge clk) begin
12      if (rst)
13          count <= 3'd0;
14      else begin
15          if (count == 3'd5)
16              count <= 3'd0;
17          else
18              count <= count + 1'b1;
19      end
20  end
21
22  decode_7seg decode_7seg_inst(.din(count), .dout(hex));
```

```
case (式 0)
  式 1: 文 1;
  式 2: 文 2;
  式 3: 文 3;
  ...
  default: 文 n;
endcase
```

- 多分岐条件を記述できる手続き的構文
- まず式 0 が式 1 と比較し，一致すれば文 1 を実行
- 一致しなければ式 0 と式 2 を比較し，一致すれば文 2 を実行
- これも一致しなければ，さらに式 0 と式 3 を比較し…（以下略）
- どれも一致しなかったら default に対応した文 n を実行
- default は省略することもできる

digit_counter.sv (2/2)

```
26 module decode_7seg
27   (
28     input wire [2:0]   din,
29     output logic [7:0] dout
30   );
31
32   always_comb begin
33     case (din)
34       3'd0:   dout <= 8'b00111111;
35       3'd1:   dout <= 8'b00000110;
36       3'd2:   dout <= 8'b01011011;
37       3'd3:   dout <= 8'b01001111;
38       3'd4:   dout <= 8'b01100110;
39       3'd5:   dout <= 8'b01101101;
40       default: dout <= 8'b00000000;
41     endcase
42   end
43 endmodule
```

sim_digit_counter.sv (1/2)

```
1 'default_nettype none
2 'timescale 1ns/1ps
3 // simulation module for digit_counter
4 module sim_digit_counter();
5     logic clk, rst;
6     wire [7:0] hex;
7
8     digit_counter digit_counter_inst
9         (.clk(clk), .rst(rst), .hex(hex));
10
11     initial begin
12         clk <= 1'b0;
13         repeat (25) begin
14             #20
15                 clk <= 1'b1;
16             #20
17                 clk <= 1'b0;
```

sim_digit_counter.sv (2/2)

```
18     print();
19     end
20     $finish;
21 end
22
23 initial begin
24     rst <= 1'b1;
25     #30
26     rst <= 1'b0;
27 end
28
29 task print();
30     $write("time= %5d count= %2d hex= %b\n",
31           $time, digit_counter_inst.count, hex);
32 endtask
33 endmodule
34 `default_nettype wire
```


シミュレーションの実行

```
% make sim
```

```
...  
# time=    40 count=  0 hex= 00111111  
# time=    80 count=  1 hex= 00000110  
# time=   120 count=  2 hex= 01011011  
# time=   160 count=  3 hex= 01001111  
# time=   200 count=  4 hex= 01100110  
# time=   240 count=  5 hex= 01101101  
# time=   280 count=  0 hex= 00111111  
# time=   320 count=  1 hex= 00000110  
# time=   360 count=  2 hex= 01011011  
# time=   400 count=  3 hex= 01001111  
...
```

検証プログラム

 - LED 点灯パターンを文字列配列から自動変換
- 検査対象の先頭文字列をマクロ定義
- 空白で区切られた文字列の切り出し
 - 各フィールドの先頭アドレスをポインタ配列 sp に 格納



check_sim_digit_counter.c (2/3)

```
36 /* 文字列で与えた各数字に対するLED 点灯パターンを 2 進数に変換 */
37 for (i = 0; i < 16; i++) {
38     hexPattern[i] = (SegmentPattern[0][4 * i + 1] != ' ')? 0x01: 0; /* seg0 */
39     hexPattern[i] |= (SegmentPattern[1][4 * i + 2] != ' ')? 0x02: 0; /* seg1 */
40     hexPattern[i] |= (SegmentPattern[2][4 * i + 2] != ' ')? 0x04: 0; /* seg2 */
41     hexPattern[i] |= (SegmentPattern[2][4 * i + 1] != ' ')? 0x08: 0; /* seg3 */
42     hexPattern[i] |= (SegmentPattern[2][4 * i    ] != ' ')? 0x10: 0; /* seg4 */
43     hexPattern[i] |= (SegmentPattern[1][4 * i    ] != ' ')? 0x20: 0; /* seg5 */
44     hexPattern[i] |= (SegmentPattern[1][4 * i + 1] != ' ')? 0x40: 0; /* seg6 */
45     hexPattern[i] |= (SegmentPattern[2][4 * i + 3] != ' ')? 0x80: 0; /* seg7 */
46 }
47
48 /* ログファイルから 1行ずつ読み期待値と比較 */
49 while (fgets(buf, BUF_SIZE, fp) != NULL) {
50     /* 指定された文字列で始まる行だけ処理 */
51     if (strncmp(buf, TEST_VECTOR_PREFIX, strlen(TEST_VECTOR_PREFIX)) == 0) {
52         int count, hex;
53
54         /* 空白で区切られた各文字列の切り出し */
55         i = 0;
56         for (sp[i] = strtok(buf, " "); sp[i] != NULL; sp[++i] = strtok(NULL, " "))
57             ;

```

check_sim_digit_counter.c (3/3)

```
59  /* 出力値の読み込み */
60  count = atoi(sp[4]);
61  hex = strtol(sp[6], NULL, 2);
62
63  /* 出力と期待値を比較し異なれば終了 */
64  if (count == expectedCount && hex == hexPattern[expectedCount]) {
65      checkedLines++;
66      /* 次のカウンタ期待値の計算 */
67      expectedCount = (expectedCount + 1) % 6;
68  }
69  else {
70      fprintf(stderr, "error: %d 行目: ", lineNumber);
71      fprintf(stderr, "count=%d count 期待値=%d ", count, expectedCount);
72      fprintf(stderr, "hex=0x%02x hex 期待値=0x%02x\n",
73              hex, hexPattern[expectedCount]);
74      exit(1);
75  }
76  }
77  lineNumber++;
78  }
79
80  /* 検査したテストベクタ数が 0 なら終了 */
81  if (checkedLines == 0) {
```

やってみよう

- 検証

```
% make check
```

- 論理合成・配置配線

```
% make
```

- コンフィギュレーション

```
% make config
```

練習：10進カウンタに変更

- SystemVerilog 設計ファイル (digit_counter.sv)
 - digit_counter モジュール
 - レジスタ変数 count を 3 ビットから 4 ビットに変更
 - 15 行目の if 文の条件を変更
 - decode_7seg モジュール
 - 入力 din を 3 ビットから 4 ビットに変更
 - case 文に LED パターンを追加
- 検証プログラム (check_sim_digit_counter.c)
 - 67 行目の expectedCount の計算式を変更

課題 1 : 24 時間タイマの実装

- クロック信号の立上りに同期して「00 時 00 分 00 秒」から 1 クロックごとにウントアップする（「23 時 59 分 59 秒」の次は「00 時 00 分 00 秒」）

hex5: 10 時の桁の数字を表す 7 セグ LED 出力 (8 ビット)

hex4: 1 時の桁の数字を表す 7 セグ LED 出力 (8 ビット)

hex3: 10 分の桁の数字を表す 7 セグ LED 出力 (8 ビット)

hex2: 1 分の桁の数字を表す 7 セグ LED 出力 (8 ビット)

hex1: 10 秒の桁の数字を表す 7 セグ LED 出力 (8 ビット)

hex0: 1 秒の桁の数字を表す 7 セグ LED 出力 (8 ビット)

- 入力はクロック (clk) とリセット (rst)
 - リセットがかかったら「00 時 00 分 00 秒」に戻る
- モジュール名は timer とする
- シミュレーションは少なくとも 86500 クロック行って検証する

課題 2 : 12 時間タイマの実装

- クロック信号の立上りに同期して「00 時 00 分 00 秒」から 1 クロックごとにウントアップする（「11 時 59 分 59 秒」の次は「00 時 00 分 00 秒」）

hex5: 10 時の桁の数字を表す 7 セグ LED 出力 (8 ビット)

hex4: 1 時の桁の数字を表す 7 セグ LED 出力 (8 ビット)

hex3: 10 分の桁の数字を表す 7 セグ LED 出力 (8 ビット)

hex2: 1 分の桁の数字を表す 7 セグ LED 出力 (8 ビット)

hex1: 10 秒の桁の数字を表す 7 セグ LED 出力 (8 ビット)

hex0: 1 秒の桁の数字を表す 7 セグ LED 出力 (8 ビット)

- 入力はクロック (clk) とリセット (rst)
 - リセットがかかったら「00 時 00 分 00 秒」に戻る
- モジュール名は timer とする
- シミュレーションは少なくとも 86500 クロック行って検証する

設計の方針 (timer.sv)

- 各桁に対応するレジスタを定義
 - count5
 - count4
 - count3
 - count2
 - count1
 - count0
- 各レジスタの動作を **6つの** always_ff ブロックで記述
 - それぞれの always_ff ブロックは並列に動作
- デコーダモジュールも 6 つインスタンシエーションする
 - 同じインスタンス名を付けないように注意する