

# 情報工学実験 IV

## 第 1 回 : 16 ビット RISC マシンの実装

柴田裕一郎


shibata@cis.nagasaki-u.ac.jp  
情報工学コース

2018 年 11 月 27 日

# RISC (Reduced Instruction Set Computer)

- 単一固定の命令長を持つ
- レジスタ・レジスタアーキテクチャである
  - レジスタとレジスタの間で演算を行う
- RISC という名前そのものは「命令の種類を減らした」ということを意味
  - 命令の機能を均一化し高機能命令を削除
  - 近年ではマルチメディア演算用命令などが追加されている
  - 必ずしも「命令の種類が少ないこと」は RISC の本質ではない

# RISC16 の大雑把な構造

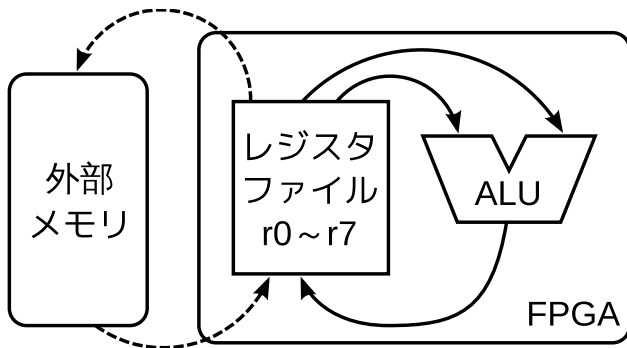


- SRAM (Static RAM)  
容量は小さいが高速. インバータ (NOT 素子) でループをつくって値を覚えさせる. アクセスの手順は簡単で使いやすい. プロセッサのキャッシュメモリなどに使われる.
- DRAM (Dynamic RAM)  
容量が大きいがやや低速. 半導体で作ったコンデンサの電荷に値を覚えさせる. アクセスの手順がやや複雑. PC などのメインメモリ (主記憶) などに使われる.

今回は FPGA 外部の SRAM を使用 : 論理合成の対象ではない
 
# ALU のインタフェース

- 加減算の他に論理演算などを行う組み合わせ回路
- 通常は乗算や除算などのマルチサイクルの演算は扱わない
- データ入力： ain, bin (各 16 ビット)
- データ出力： dout (16 ビット)
- 演算指定の入力： op (4 ビット)



# 16 ビット ALU でサポートする演算

op の値	動作
0000	ain をスルーしてそのまま出力 ( $A$ )
0001	bin をスルーしてそのまま出力 ( $B$ )
0010	bin の否定 ( $\bar{B}$ )
0011	排他的論理和 ( $A \oplus B$ )
0100	加算 ( $A + B$ )
0101	減算 ( $A - B$ )
0110	bin を左へ 8 ビットシフト ( $B \ll 8$ )
1000	bin を左へ 1 ビットシフト ( $B \ll 1$ )
1001	bin を右へ 1 ビットシフト ( $B \gg 1$ )
1010	論理積 ( $A \wedge B$ )
1011	論理和 ( $A \vee B$ )

- シフトでは余ったビットには '0' をつめる (論理シフト)

# ALU の記述例

```
1 'define ALU_THROUGH_AIN 4'b0000
2 'define ALU_THROUGH_BIN 4'b0001
3 ...
4 'define ALU_SHIFT_LEFT 4'b1000
5 ...
6
7 module alu16
8 (
9     input wire [15:0]    ain, bin,
10    input wire [3:0]     op,
11    output logic [15:0]  dout
12 );
13
14 always_comb begin
15     case (op)
16         'ALU_THROUGH_AIN: dout <= ain;
17         'ALU_THROUGH_BIN: dout <= bin;
18         ...
19         'ALU_SHIFT_LEFT:  dout <= bin << 1;
20         ...
21         default:          dout <= 16'bx;
22     endcase
23 end
```

# Don't care

- 組み合わせ回路記述での不定値 “x” の代入

```
default:          dout <= 16'bx;
```


- don't care を意味する
- 論理合成の際に、なるべく回路が簡単になるように適当な値が選ばれて代入される
- シミュレーションでは不定値として処理される



# RISC16 の仕様設計

- レジスタ・レジスタアーキテクチャ
- 16 ビット × 8 本の汎用レジスタファイル  
汎用レジスタ … 使い方が限定されていない
- レジスタ間接アドレッシング
  - レジスタに入っている値を番地としてアクセス
  - (例) r1 に格納されている番地に r0 の内容をストア
- アドレス空間は 64K バイト  
アドレスバスは 10 ビットから 16 ビットに拡張
- 分岐先アドレスは PC 相対指定

# RISC16 の構成

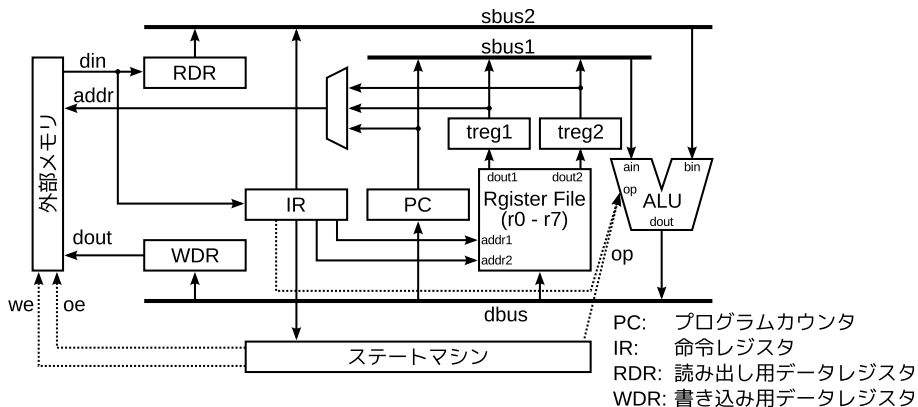

# 命令フィールドディング

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Register type

00000	Rd	Rs	0	ALU op
-------	----	----	---	--------

Memory type

00000	Rd	Rs	1	func.
-------	----	----	---	-------

Immediate type

0	ALU op	Rd	immediate operand	
---	--------	----	-------------------	--

Branch type

1	0	cond.	Rd	address offset
---	---	-------	----	----------------

Jump type

1	1	func.	address offset	
---	---	-------	----------------	--

# レジスタ命令タイプの主な命令

命令コード	ニーモニック	動作
0000000000000000	NOP	有効な操作は行われ <del>ない</del> (r0 を r0 に移動)
00000dddsss00001	MV $d, s$	レジスタ $s$ の内容を $d$ に格納
00000dddsss00010	NOT $d, s$	レジスタ $s$ の反転を $d$ に格納
00000dddsss00011	XOR $d, s$	レジスタ $d$ と $s$ の排他的論理和を $d$ に格納
00000dddsss00100	ADD $d, s$	レジスタ $d$ と $s$ の和を $d$ に格納
00000dddsss00101	SUB $d, s$	レジスタ $d$ から $s$ を引いて $d$ に格納
00000dddsss01000	SL $d, s$	レジスタ $s$ を 1 ビット左シフトして $d$ に格納
00000dddsss01001	SR $d, s$	レジスタ $s$ を 1 ビット右シフトして $d$ に格納
00000dddsss01010	AND $d, s$	レジスタ $d$ と $s$ の論理積を $d$ に格納
00000dddsss01011	OR $d, s$	レジスタ $d$ と $s$ の論理和を $d$ に格納

# メモリおよびイミディエイト命令タイプの主な命令

命令コード	ニーモニック	動作
00000dddsss10000	ST $d, (s)$	レジスタ $d$ の内容を $s$ で示す番地に格納
00000dddsss10001	LD $d, (s)$	レジスタ $s$ で示す番地の内容を $d$ に格納

命令コード	ニーモニック	動作
00100dddxxxxxxxx	ADDI $d, \#X$	レジスタ $d$ と値 $X$ (符号拡張) の和を $d$ に
01010dddxxxxxxxx	ANDI $d, \#X$	レジスタ $d$ と値 $X$ の論理積を $d$ に格納
01011dddxxxxxxxx	ORI $d, \#X$	レジスタ $d$ と値 $X$ の論理和を $d$ に格納
00001dddxxxxxxxx	LLI $d, \#X$	値 $X$ をレジスタ $d$ に格納
00110dddxxxxxxxx	LUI $d, \#X$	値 $X$ をレジスタ $d$ の上位 8 ビットに格納

# 分岐（ブランチ）およびジャンプ命令タイプの 主な命令

命令コード	ニーモニック	動作
10000dddxxxxxxxxxx	BNEZ <i>d</i> , X	レジスタ <i>d</i> が非 0 なら PC に X を足す
10001dddxxxxxxxxxx	BEQZ <i>d</i> , X	レジスタ <i>d</i> が 0 なら PC に X を足す
10010dddxxxxxxxxxx	BMI <i>d</i> , X	レジスタ <i>d</i> が負なら PC に X を足す
10011dddxxxxxxxxxx	BPL <i>d</i> , X	レジスタ <i>d</i> が非負なら PC に X を足す

命令コード	ニーモニック	動作
11000xxxxxxxxxxxxx	Jump	無条件に PC に X を足して相対ジャンプ

# RISC16 の動作 (1/2)

LD/ST 系の命令は 4 状態, その他の命令は 3 状態で実行する.

## ① 命令フェッチ (IF)

PC で指すアドレスから IR へ命令をフェッチ. 同時に PC に 2 を加算.

## ② レジスタフェッチ (RF)

IR のレジスタフィールドで指定された 2 つのレジスタの値を treg1 と treg2 に読み出す. 2 つ読み出す必要が無い場合でも害はないので読み出す.

## ③ 実行 (EX)

ALU で演算を行い IR のフィールドで指定されたレジスタへ書き戻す. LD 命令では treg2 を addr に出力してメモリへのアクセスを行う. ST 命令では treg1 を ALU をスルーして WDR に書き込む.

# RISC16 の動作 (2/2)

## ④ 書き戻し (WB)

LD 命令では RDR から ALU をスルーしてレジスタファイルへ。  
ST 命令では treg2 を addr に出力して WDR の内容をメモリへ  
書き込む。



# 分岐命令の動作

- ① 命令フェッチ  
同じ
- ② レジスタフェッチ  
同じ
- ③ 実行
  - sbus1 に PC の値を出力
  - sbus2 に IR の下位 8 ビットを 16 ビットに符号拡張した値を出力  
(JUMP 命令では IR の下位 10 ビットを 16 ビットに符号拡張)
  - ALU の op を加算に設定
  - treg1 が分岐条件を満たすならば PC に加算の結果を取り込み

# メモリマップド I/O

- 入出力 (I/O) の充実
    - たとえば加算の結果を 7 セグメント LED に数字で表示したい
    - しかし、「LED に表示する命令」を新たに加えるのは嫌
- ↓
- **メモリマップド I/O**
    - それぞれの入出力デバイスにアドレスを割り当て
    - 普通の LD 命令と ST 命令を使う
  - 今回のシステムでは  $200_{(16)}$  番地に ST するとデータが 7 セグメント LED に表示される
    - もはや  $200_{(16)}$  番地に**記憶させることはできない**
    - $200_{(16)}$  番地から**データをロードした場合の動作は不定**

# 乗算プログラムの例

```
@00 00001011 00100000 // LLI r3, #0x20
@02 00000000 01110001 // LD r0, (r3)
@04 00001100 00100010 // LLI r4, #0x22
@06 00000001 10010001 // LD r1, (r4)
@08 00001101 00100100 // LLI r5, #0x24
@0a 00000010 10110001 // LD r2, (r5)
@0c 00000010 00000100 // ADD r2, r0
@0e 00100001 11111111 // ADDI r1, #-1
@10 10000001 11111010 // BNEZ r1, #-6
@12 00000010 10110000 // ST r2, (r5)
@14 00110110 00000010 // LUI r6, #0x02
@16 00000010 11010000 // ST r2, (r6)
@18 11000111 11111110 // JMP #-2
@1a 00000000 00000000 //
@1c 00000000 00000000 //
@1e 00000000 00000000 //
@20 00010010 00110100 // m
@22 00000000 00000100 // n
@24 00000000 00000000 // m * n
```

```
@14 00110110 00000010 // LUI r6, #0x02
@16 00000010 11010000 // ST r2, (r6)
```

- LED に表示させるため r6 に  $200_{(16)}$  を設定したい
- 2 進数で **8 ビットを超える**ため LLI 命令では設定できない
- LUI 命令で  $2_{(16)}$  を設定
  - ⇒ 左 8 ビットシフトされて  $200_{(16)}$  が格納される

# 実行例

```
# ==== clock: 67 state: WB ====
# pc:0018 ir:0000001011010000 treg1:48d0 treg2:0200 rdr:0000 wdr:48d0 oe:0 we:1
# sbus1:xxxx sbus2:0000 dbus:0000 addr:0200 din:xxxx dout:48d0 led:000000
# regs: 1234 0000 48d0 0020 0022 0024 0200 0000
# mem[00-07]: 0b 20 00 71 0c 22 01 91
# mem[08-0f]: 0d 24 02 b1 02 04 21 ff
# mem[10-17]: 81 fa 02 b0 36 02 02 d0
# mem[18-1f]: c7 fe 00 00 00 00 00 00
# mem[20-27]: 12 34 00 04 48 d0 00 00
#
# ==== clock: 68 state: IF ====
# pc:0018 ir:0000001011010000 treg1:48d0 treg2:0200 rdr:0000 wdr:48d0 oe:1 we:0
# sbus1:0018 sbus2:0002 dbus:001a addr:0018 din:c7fe dout:xxxx led:0048d0
# regs: 1234 0000 48d0 0020 0022 0024 0200 0000
# mem[00-07]: 0b 20 00 71 0c 22 01 91
# mem[08-0f]: 0d 24 02 b1 02 04 21 ff
# mem[10-17]: 81 fa 02 b0 36 02 02 d0
# mem[18-1f]: c7 fe 00 00 00 00 00 00
# mem[20-27]: 12 34 00 04 48 d0 00 00
```