

情報工学実験 IV

第 6 回： データハザードとフォワーディング

柴田裕一郎・松尾堅太郎・元島晃伸

shibata@cis.nagasaki-u.ac.jp
情報工学コース

2019 年 1 月 22 日

3つのパイプラインハザード

パイプライン ⇒ 理想的には 1 命令 / 1 クロックだが…

- 構造ハザード (structural hazard)
異なるステージで同一の資源 (たとえば演算器など) を使おうとして起こる.
- データハザード (data hazard)
ある命令が計算する結果を後続の命令が使おうとしたときに、前の命令がまだパイプラインの中にあって、必要なデータが計算できていないために起こる.
- 制御ハザード (control hazard)
分岐命令がまだパイプラインの中にあり PC (プログラムカウンタ) に飛び先番地を書き込んでいないのに、次々と後続の命令を読んでしまうために起こる.

データハザードを起こすプログラムの例

r1 に 5 を入れて、これを r2, r3, r4 にコピーするプログラム

LLI r1, #5	... r1 に「5」を代入
MV r2, r1	... r1 を r2 にコピー
MV r3, r1	... r1 を r3 にコピー
MV r4, r1	... r1 を r4 にコピー

実行結果

```
==== clock: 0 ====
alu_ain:0000 alu_bin:0000 alu_op:0000 reg_file_we:0 if_pc_we:0 led:000000
regs: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

==== clock: 1 ====
alu_ain:0000 alu_bin:0000 alu_op:0000 reg_file_we:0 if_pc_we:0 led:000000
regs: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

==== clock: 2 ====
alu_ain:0000 alu_bin:0005 alu_op:0001 reg_file_we:0 if_pc_we:0 led:000000
regs: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

==== clock: 3 ====
alu_ain:0000 alu_bin:0000 alu_op:0001 reg_file_we:1 if_pc_we:0 led:000000
regs: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000


==== clock: 4 ====
alu_ain:0000 alu_bin:0000 alu_op:0001 reg_file_we:1 if_pc_we:0 led:000000
regs: 0000 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000          <--- r1に「5」が入った

==== clock: 5 ====
alu_ain:0000 alu_bin:0005 alu_op:0001 reg_file_we:1 if_pc_we:0 led:000000
regs: 0000 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000          <--- r2にはコピーされない

==== clock: 6 ====
alu_ain:0000 alu_bin:0000 alu_op:0000 reg_file_we:1 if_pc_we:0 led:000000
regs: 0000 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000          <--- r3も「0」のまま


==== clock: 7 ====
alu_ain:0000 alu_bin:0000 alu_op:0000 reg_file_we:0 if_pc_we:0 led:000000
regs: 0000 0005 0000 0000 0005 0000 0000 0000          <--- r4は「5」になった
```

パイプラインの簡略記法

 

IM: 命令メモリ
DM: データメモリ
Reg: レジスタファイル

データハザード

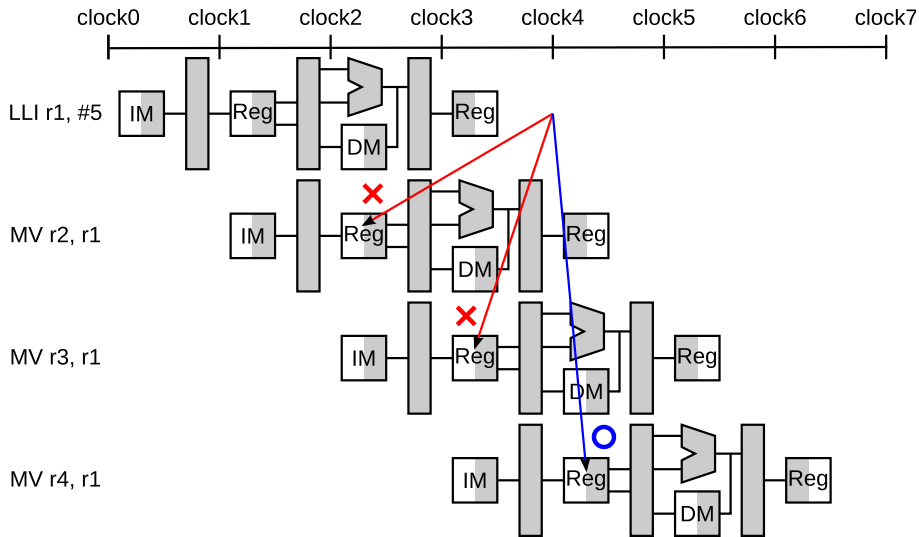

データハザードとは?

例えて言うと、チャーハンを作るとき、ごはんを炊きながら、野菜を洗ったり切ったり出来るが、ごはんが炊き上がるまでいためられないのと同じである。

太田 絢子 / 2003 年度レポート


どうやって解決するか？

データハザード：ある命令がレジスタに保存した結果は、直後の2命令では使うことができない。

解決法：

- ① NOP 命令を2個挿入してストール
何もしない命令 (NOP) を2個はさんで時間を稼ぐ。
- ② フォワーディング (バイパッシング)
ハードウェアを変更して、ステージ間でデータを横流しするバイパス経路を設ける。

NOP 命令によるストール

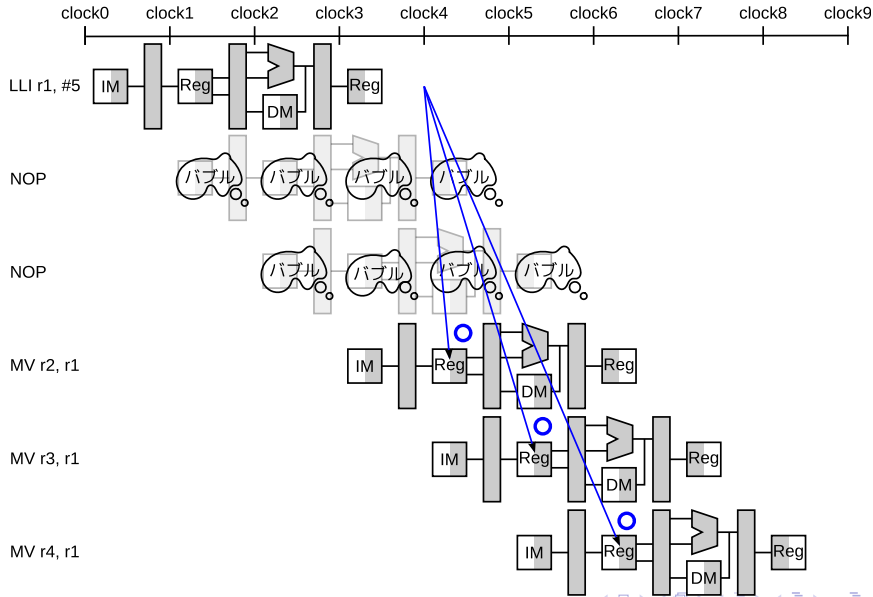

NOP 挿入法のデメリット

- 最悪の場合，3 クロックに 1 個の命令しか処理できない
- 直前の命令の計算した結果を利用したいことは頻繁にある




性能を低下させないでデータハザードを何とかしたい



フォワーディング


フォワーディングする場合の実行の様子

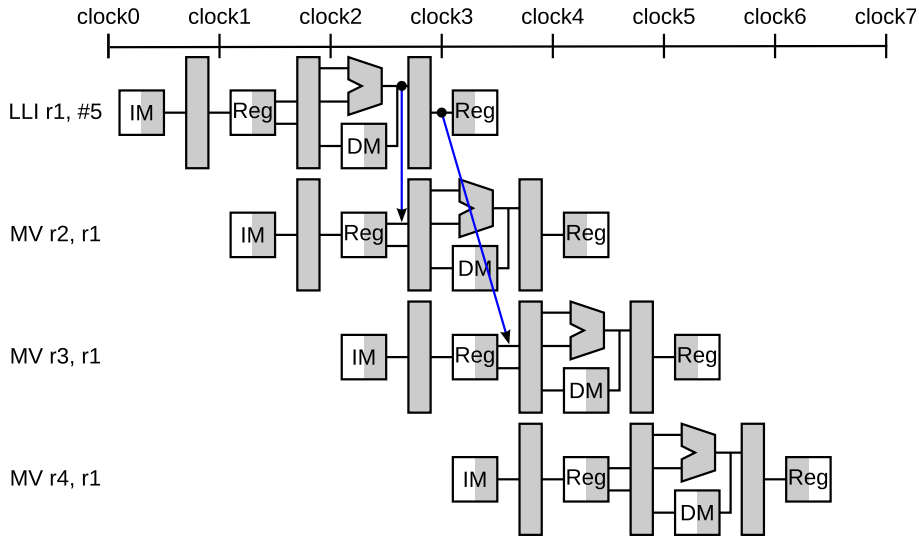

フォワーディングのための経路

- ① EX ステージから RF ステージへのフォワーディング経路
 - 直後の命令にデータを受け渡すためのバイパス経路
 - WB ステージで書き込むデータは EX ステージですでに計算されている
 - これを `ex_result` レジスタに書き込む前に RF ステージへフォワーディング
- ② WB ステージから RF ステージへのフォワーディング経路
 - 2つ後の命令にデータを受け渡すためのバイパス経路
 - WB ステージでレジスタファイルに書き込むデータを RF ステージにフォワーディング

フォワーディングつき RISC16p の構成

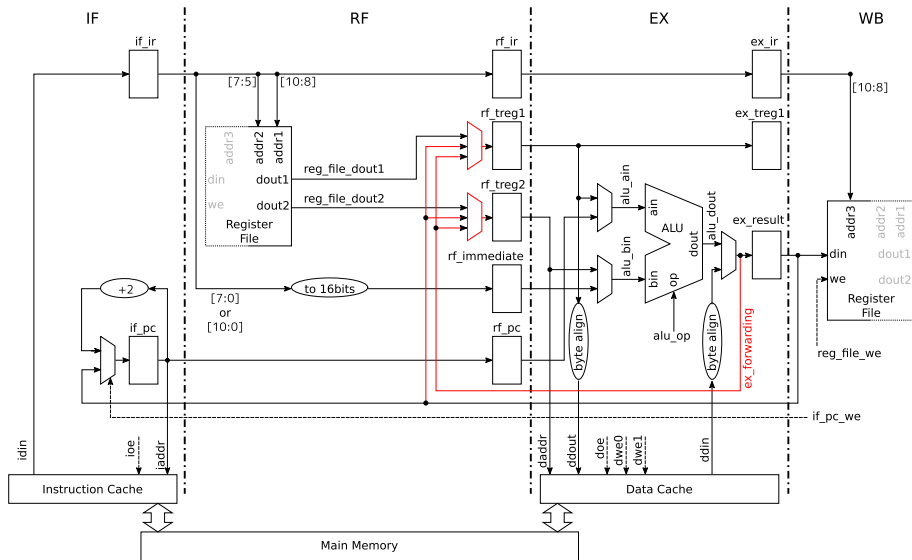

フォワーディングを行う条件

① EX ステージからのフォワーディング条件

- EX ステージで処理されている命令がレジスタに書き込む命令である
- EX ステージで処理されている命令が書こうとしているレジスタの番号と RF ステージで読もうとしているレジスタの番号が等しい


② WB ステージからのフォワーディング条件

- WB ステージで処理されている命令がレジスタに書き込む命令である
- WB ステージで処理されている命令が書こうとしているレジスタの番号と RF ステージで読もうとしているレジスタの番号が等しい

練習：両方の条件が成り立った場合はどちらを選ぶべきか？

組み合わせ回路とレジスタ

always_ff ブロックの中にも組み合わせ論理の記述が入っている。

 


```
reg [15:0] ex_result;
```

```
always_ff @(posedge clk) begin
    if (rst)
        ex_result <= 16'd0;
    else begin
        if (rf_ir[15:11] == 5'd0 && rf_ir[4] == 1'b1)
            ex_result <= ddin;
        else
            ex_result <= alu_dout;
        end
    end
end
```

組み合わせ回路とレジスタ

 レジスタの入力に接続されている配線を分岐させて使うには、組み合わせ回路とレジスタの記述を分離すればよい。



```
reg [15:0] ex_result;  
logic [15:0] ex_forwarding;  
  
always_comb begin  
    if (rf_ir[15:11] == 5'd0 && rf_ir[4] == 1'b1)  
        ex_forwarding <= ddin;  
    else  
        ex_forwarding <= alu_dout;  
    end  
  
always_ff @(posedge clk) begin  
    if (rst)  
        ex_result <= 16'd0;  
    else  
        ex_result <= ex_forwarding;  
    end
```